

# Digital Logic Project 1 Bookwork

Mason Doherty

Verilogians

2/9/2024

Using Excel and GNU Emacs

## Truth Table:

J	K	L	M	$\neg J$	$\neg K$	$\neg L$	$\neg M$	$\neg J \neg K$	$\neg L \neg M$	$\neg K \neg L$	$\neg J \neg M$	$\neg J \neg L$	$(\neg J \neg K) \neg (\neg L \neg M) \neg (\neg K \neg L) \neg (\neg J \neg M) \neg (\neg J \neg L)$	$\neg((\neg J \neg K) \neg (\neg L \neg M) \neg (\neg K \neg L) \neg (\neg J \neg M) \neg (\neg J \neg L))$
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0

## Minterm Equation:

$$f = (J'K'LM) + (J'KLM') + (J'KLM) + (JK'L'M) + (JK'LM') + (JK'LM) + (JKL'M') + (JKL'M) + (JKLM') + (JKLM)$$

## Sigma Notation:

$$f = \Sigma(3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)$$


## Maxterm Equation:

$$f = (J + K + L + M)(J + K + L + M')(J + K + L' + M)(J + K' + L + M)(J + K' + L + M')(J' + K + L + M)$$

## Pi Notation:

$$f = \pi(0,1,2,4,5,8)$$

### K-Map:

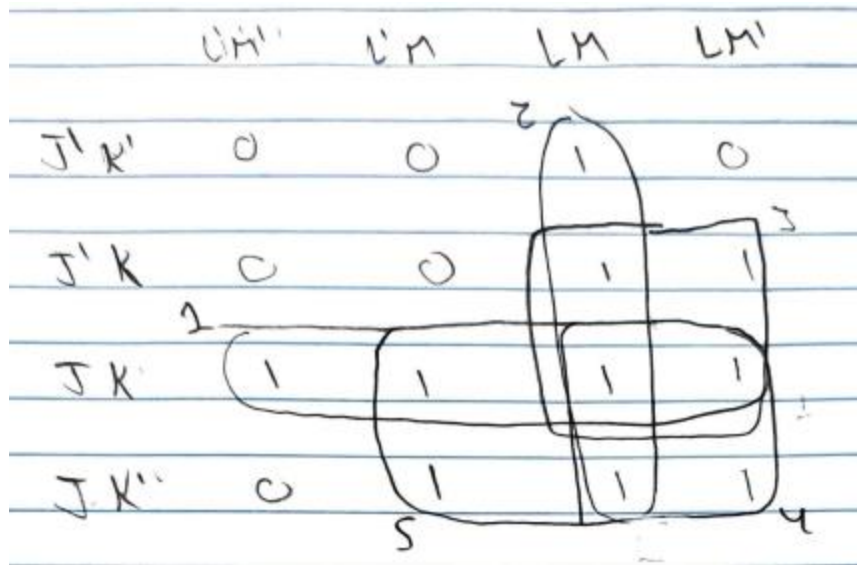

**Normalized Equation:**

$$f(1) = (J = 1, K = 1)$$

$$f(2) = (L = 1, M = 1)$$

$$f(3) = (L = 1, K = 1)$$

$$f(4) = (L = 1, J = 1)$$


$$f(5) = (J = 1, M = 1)$$

$$f = JK + LM + LK + JL + JM$$

**Normalized Truth Table:**

[illegible]

Circuit for normalized equation:

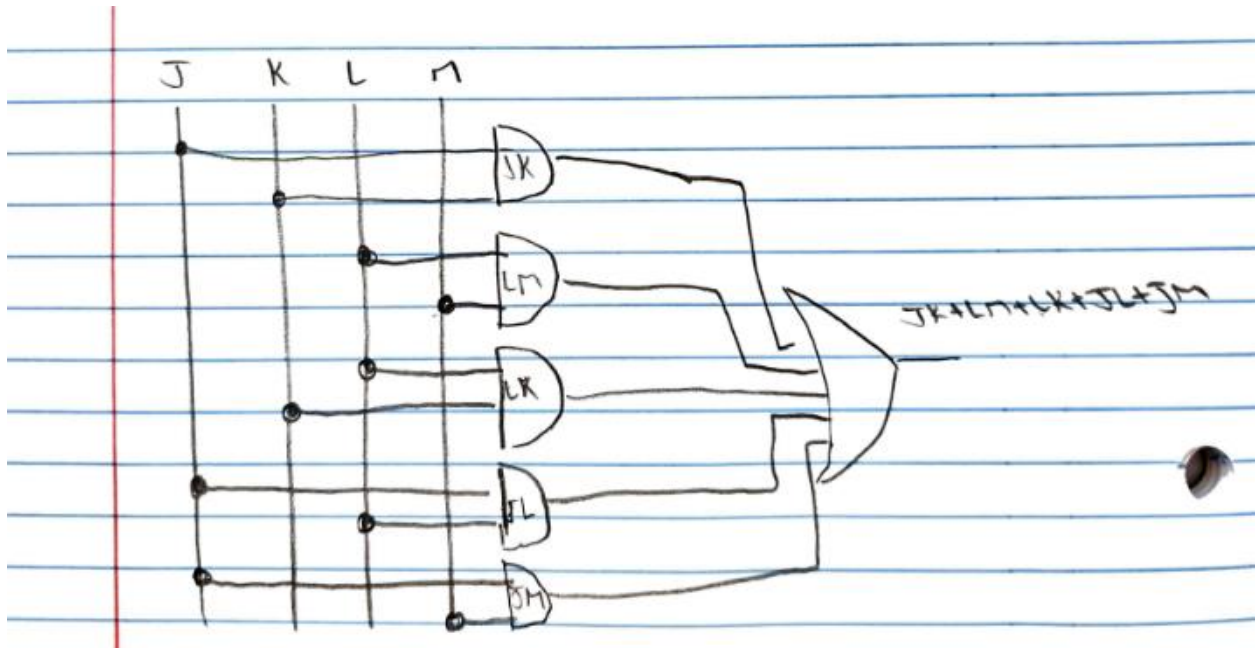

NAND Circuit:

